

Relatório 4

Nome: Gabriel Cruz Vaz Santos

Matrícula: 200049038

Turma: C

• Questão 1

Introdução

Foi solicitado a implementação de uma função booleana com 3 bits de entrada (A,B e C) e 2 bits de saída (X e Y), utilizando dois multiplicadores 4x1 e uma porta inversora.

Teoria

Um multiplexador é uma entidade que com determinada quantidade de entradas, tem um ou mais seletores e possui somente uma saída. Nesse caso, para cada uma das saídas da função booleana será utilizado um multiplexador 4x1, com a porta inversora funcionando como entradas para cada uma dos multiplexadores.

Código

Os códigos foram programados no ambiente de desenvolvimento integrado Visual Studio Code, na linguagem VHDL e compilados pelo software do ModelSim. A figura 1 e 2 é referente a implementação da entidade e arquitetura da função booleana e do multiplexador, enquanto as demais imagens são do teste da função booleana.

```
Relatorio4 > multiplexador.vhd
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity multiplexador is
5      port(
6          D: in std_logic_vector (3 downto 0);
7          S: in std_logic_vector (1 downto 0);
8          Y: out std_logic
9      );
10 end multiplexador;
11
12 architecture multiplexador_arch of multiplexador is
13     begin
14         y <= d(0) when s = "00" else
15             d(1) when s = "01" else
16             d(2) when s = "10" else
17             d(3);
18     end multiplexador_arch;
```

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity funcao_booleana is
5     port(
6         A: in std_logic;
7         B: in std_logic;
8         C: in std_logic;
9         X: out std_logic;
10        Y: out std_logic
11    );
12 end funcao_booleana;
13
14 architecture funcao_booleana_arch of funcao_booleana is
15     component multiplexador is
16     port(
17         D: in std_logic_vector (3 downto 0);
18         S: in std_logic_vector (1 downto 0);
19         Y: out std_logic
20     );
21     end component;
22
23     signal notC: std_logic;
24
25     begin
26         notC <= not C;
27
28         saida_1: multiplexador port map ( S(0) => B, S(1) => A, D(0) => '0', D(1) => C, D(2) => notC, D(3) => '1', y => X );
29         saida_2: multiplexador port map ( S(0) => B, S(1) => A, D(0) => '1', D(1) => notC, D(2) => '0', D(3) => C, y => Y );
30
31     end funcao_booleana_arch;

```

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity funcao_booleana_tb is end;
5
6 architecture funcao_booleana_arch of funcao_booleana_tb is
7     component funcao_booleana is
8     port (
9         A: in std_logic;
10        B: in std_logic;
11        C: in std_logic;
12        X: out std_logic;
13        Y: out std_logic
14    );
15     end component;
16
17     --quanto mais significativo maior o tempo
18     signal entrance: std_logic_vector (2 downto 0) := "000";
19
20     constant time_0: time := 2 ns;
21     constant time_1: time := 4 ns;
22     constant time_2: time := 8 ns;
23
24     begin
25         funcao_booleana_1: funcao_booleana port map ( A => entrance(2), B => entrance(1), C => entrance(0), X => open, Y => open );
26
27         entrance(2) <= not entrance(2) after time_2/2;
28         entrance(1) <= not entrance(1) after time_1/2;
29         entrance(0) <= not entrance(0) after time_0/2;
30
31     end funcao_booleana_arch;

```

Compilação





Os códigos acima foram compilados para garantir seu funcionamento, através do compilador do Modelsim. Não apresentam erros de sintaxe;

```

# Compile of funcao_booleana.vhd was successful.
# Compile of funcao_booleana_tb.vhd was successful.
# Compile of multiplexador.vhd was successful.
# 3 compiles, 0 failed with no errors.

```

Simulação

    

Análise

As entradas A e B são escolhidas como seletores, pois tanto na expressão da saída X e da saída Y, eles aparecem em todos os mintermos.

Podemos observar que quando A e B valem zero, a saída X sempre será zero, independente do valor de C. Enquanto isso, a saída Y sempre será um. Ao

analisarmos um pouco o código, podemos ver que quando o vetor S do multiplexador = "00", a saída do multiplexador será D(0).

Quando a entrada A = 0 e a entrada B = 1, a saída X será o valor da variável C e a saída Y será NOT C. Ao analisarmos um pouco o código, podemos ver que quando o vetor S do multiplexador = "01", a saída do multiplexador será D(1).

Quando a entrada A = 1 e a entrada B = 0, a saída X será NOT C e a saída Y será "0". Ao analisarmos um pouco o código, podemos ver que quando o vetor S do multiplexador = "10", a saída do multiplexador será D(2).

Quando a entrada A = 1 e a entrada B = 1, a saída X será "1" e a saída Y será C. Ao analisarmos um pouco o código, podemos ver que quando o vetor S do multiplexador = "11", a saída do multiplexador será D(3).

Conclusão

Nesse experimento conseguimos com êxito descrever a função booleana pedida usando dois multiplexadores. As simulações se comportaram da maneira esperada e não foram encontrados erros de sintaxe no código.

● Questão 2

Introdução

Foi solicitado a implementação de uma função booleana com 7 bits de entrada (A, B, C, D, E, F, G) e uma saída (S), utilizando somente um decodificador 4x16, um multiplexador 8x1 e três portas OR.

Teoria

Usaremos E, F e G como nossas variáveis de seleção para a expressão fornecida no enunciado e com base nela e em seus mintermos, montamos a tabela verdade. As variáveis A, B, C e D foram as entradas do nosso decodificador 4x16. Com isso em mente, cada um dos possíveis valores do vetor de entrada do decodificador (0000, 0001, 0010, ..., 1111) seria relacionado a um elemento de sua saída. Após isso, teremos o multiplexador, que será responsável por enviar a saída do sistema.

Código

Os códigos foram programados no ambiente de desenvolvimento integrado Visual Studio Code, na linguagem VHDL e compilados pelo software do ModelSim. As primeiras são referentes a implementação da entidade e arquitetura da função booleana2 e do multiplexador 8x1 e do decodificador 4x16, enquanto as demais imagens são do teste da função booleana2.

Relatorio4 > decodificador_4x16.vhd

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity decodificador_4x16 is
5      port (
6          A: in std_logic_vector (3 downto 0);
7          Y: out std_logic_vector (15 downto 0)
8      );
9  end decodificador_4x16;
10
11  architecture decodificador_4x16_arch of decodificador_4x16 is
12      begin
13          with A select
14              Y(0) <= '1' when "0000",
15                  '0' when others;
16
17          with A select
18              Y(1) <= '1' when "0001",
19                  '0' when others;
20
21          with A select
22              Y(2) <= '1' when "0010",
23                  '0' when others;
24
25          with A select
26              Y(3) <= '1' when "0011",
27                  '0' when others;
28
29          with A select
30              Y(4) <= '1' when "0100",
31                  '0' when others;
32
33          with A select
34              Y(5) <= '1' when "0101",
35                  '0' when others;
36
37          with A select
38              Y(6) <= '1' when "0110".
```

Retator104 >  decodificador_4x16.vhd

```
35         '0' when others;
36
37     with A select
38         Y(6) <= '1' when "0110",
39         '0' when others;
40
41     with A select
42         Y(7) <= '1' when "0111",
43         '0' when others;
44
45     with A select
46         Y(8) <= '1' when "1000",
47         '0' when others;
48
49     with A select
50         Y(9) <= '1' when "1001",
51         '0' when others;
52
53     with A select
54         Y(10) <= '1' when "1010",
55         '0' when others;
56
57     with A select
58         Y(11) <= '1' when "1011",
59         '0' when others;
60
61     with A select
62         Y(12) <= '1' when "1100",
63         '0' when others;
64
65     with A select
66         Y(13) <= '1' when "1101",
67         '0' when others;
68
69     with A select
70         Y(14) <= '1' when "1110",
71         '0' when others;
72
```

```
72
73     with A select
74         Y(15) <= '1' when "1111",
75         '0' when others;
76
77 end decodificador_4x16_arch;
```

Relatorio04 > multiplexador_8x1.vhd

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity multiplexador_8x1 is
5      port(
6          S: in std_logic_vector ( 2 downto 0 );
7          D: in std_logic_vector ( 7 downto 0 );
8          Y: out std_logic
9      );
10 end multiplexador_8x1;
11
12 architecture multiplexador_8x1_arch of multiplexador_8x1 is
13     begin
14         Y <= d(0) when s = "000" else
15             d(1) when s = "001" else
16             d(2) when s = "010" else
17             d(3) when s = "011" else
18             d(4) when s = "100" else
19             d(5) when s = "101" else
20             d(6) when s = "110" else
21             d(7) when s = "111";
22 end multiplexador_8x1_arch;
```

Relatorio04 > funcao_booleana2.vhd

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity funcao_booleana2 is
5      --Dica usar EFG como seletores para o multiplexador 8x1
6      port(
7          A: in std_logic;
8          B: in std_logic;
9          C: in std_logic;
10         D: in std_logic;
11         E: in std_logic;
12         F: in std_logic;
13         G: in std_logic;
14         S: out std_logic
15     );
16
17 end funcao_booleana2;
18
19 architecture funcao_booleana2_arch of funcao_booleana2 is
20     component decodificador_4x16 is
21         port (
22             A: in std_logic_vector (3 downto 0); -- A, B, C, D
23             Y: out std_logic_vector (15 downto 0) -- 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
24         );
25     end component;
26
27     component multiplexador_8x1 is
28         port(
29             S: in std_logic_vector ( 2 downto 0 ); -- S(0), S(1), S(2)
30             D: in std_logic_vector ( 7 downto 0 ); -- 000 001 010 011 100 101 110 111
31             Y: out std_logic
32         );
33     end component;
34
35     signal out_decodificador: std_logic_vector (15 downto 0);
36     signal in_multiplexador: std_logic_vector (7 downto 0);
37
```

```
38     begin
39
40         decodificador: decodificador_4x16 port map ( A(3) => A, A(2) => B, A(1) => C, A(0) => D, Y => out_decodificador );
41
42         in_multiplexador(7) <= '1';
43         in_multiplexador(6) <= out_decodificador(10) or out_decodificador(11);
44         in_multiplexador(5) <= '0';
45         in_multiplexador(4) <= out_decodificador(15) or out_decodificador(9);
46         in_multiplexador(3) <= '1';
47         in_multiplexador(2) <= out_decodificador(7);
48         in_multiplexador(1) <= out_decodificador(15) or out_decodificador(0);
49         in_multiplexador(0) <= '0';
50
51         multiplexador: multiplexador_8x1 port map ( S(2) => E, S(1) => F, S(0) => G, D => in_multiplexador, y => S );
52
53     end funcao_booleana2_arch;
```

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity funcao_booleana2_tb is end;
5
6 architecture funcao_booleana2_arch of funcao_booleana2_tb is
7     component funcao_booleana2 is
8         port(
9             A: in std_logic;
10            B: in std_logic;
11            C: in std_logic;
12            D: in std_logic;
13            E: in std_logic;
14            F: in std_logic;
15            G: in std_logic;
16            S: out std_logic
17        );
18    end component;
19
20    signal entrance: std_logic_vector (6 downto 0) := "0000000";
21
22    constant time_0: time := 2 ns;
23    constant time_1: time := 4 ns;
24    constant time_2: time := 8 ns;
25    constant time_3: time := 16 ns;
26    constant time_4: time := 32 ns;
27    constant time_5: time := 64 ns;
28    constant time_6: time := 128 ns;
29
30    begin
31        funcao_booleana2_1: funcao_booleana2 port map (A => entrance(6), B => entrance(5), C => entrance(4), D => entrance(3), E => entrance(2), F => entrance(1),
32
33        entrance(6) <= not entrance(6) after time_6/2;
34        entrance(5) <= not entrance(5) after time_5/2;
35        entrance(4) <= not entrance(4) after time_4/2;
36        entrance(3) <= not entrance(3) after time_3/2;
37        entrance(2) <= not entrance(2) after time_2/2;
38        entrance(1) <= not entrance(1) after time_1/2;
39        entrance(0) <= not entrance(0) after time_0/2;
40
41    end funcao_booleana2_arch;

```

Compilação


Os códigos acima foram compilados para garantir seu funcionamento, através do compilador do Modelsim. Não apresentam erros de sintaxe;





```


# Compile of funcao_booleana.vhd was successful.
# Compile of funcao_booleana_tb.vhd was successful.
# Compile of multiplexador.vhd was successful.
# Compile of funcao_booleana2.vhd was successful.
# Compile of decodificador_4x16.vhd was successful.
# Compile of multiplexador_8x1.vhd was successful.
# Compile of funcao_booleana_2_tb.vhd was successful.
# 7 compiles, 0 failed with no errors.

```

Simulação

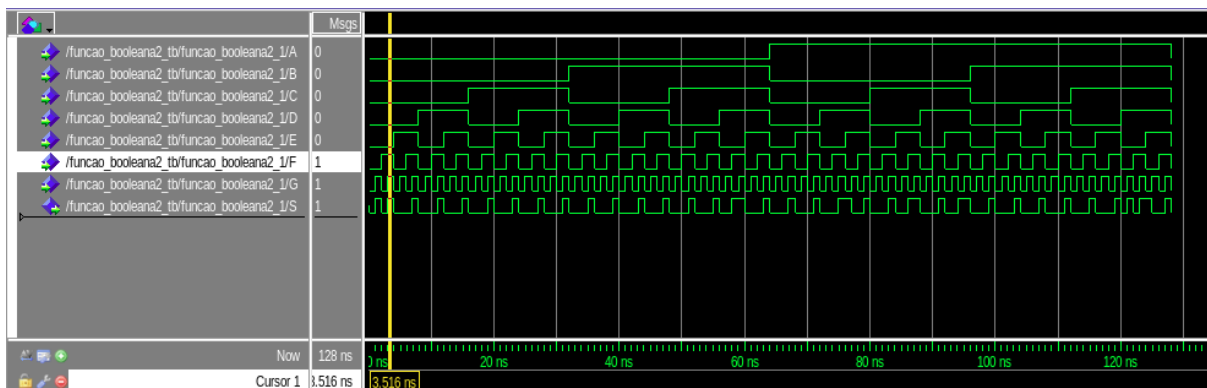

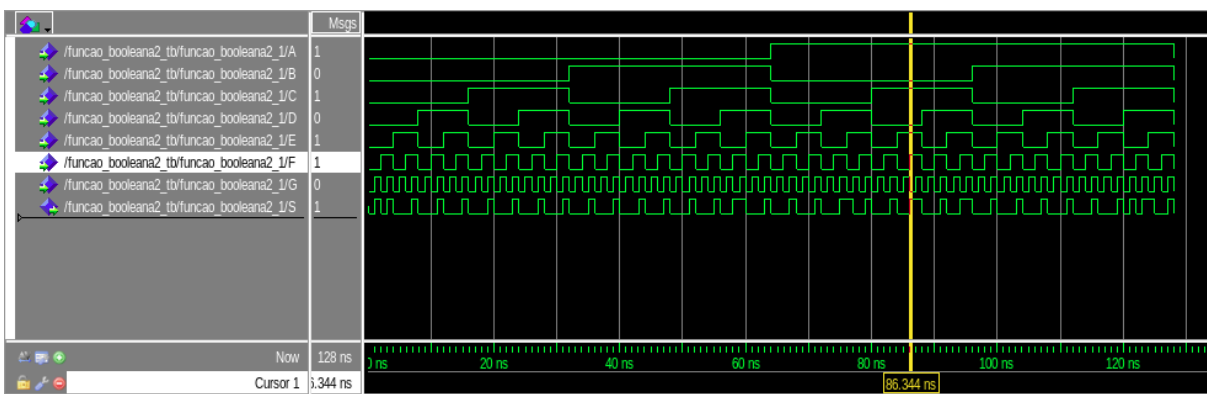   

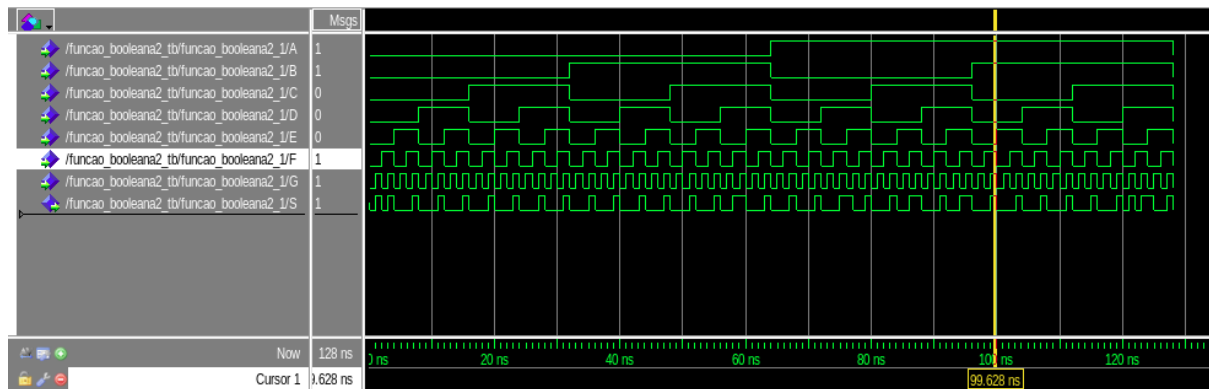

Análise

Sejam os seletores EFG = "000", a saída do sistema do sistema também será 0, independente do valor das variáveis A, B, C e D;

Sejam os seletores EFG "001", a saída do sistema será 1 caso A= B = C = D

Sejam os seletores EFG "010", a saída do sistema será 1 caso A = 0 e B = C = D = 1. Caso contrário, a saída S será 0.

Sejam os seletores EFG "011", a saída S será "1", independente dos valores A, B, C e D

Sejam os seletores EFG "100", a saída será 1 caso A = B = C = D = 1 ou A = 1 e B = 0 e C = 0 e D = 1

Sejam os seletores EFG "101", a saída será sempre '0', independente dos valores das variáveis A, B, C e D

Sejam os seletores EFG "110", a saída será '1' somente se A = 1, B = 0, C = 1. Independente do valor de D.

Sejam os seletores EFG "111", a saída será sempre '1', independente dos valores das variáveis ABCD.

Conclusão

Nesse experimento conseguimos com êxito descrever a função booleana pedida usando um multiplexador 8x1, um decodificador 4X16 e 3 portas OR. As simulações se comportaram da maneira esperada e não foram encontrados erros de sintaxe no código.