

# Relatório 5

Nome: Gabriel Cruz Vaz Santos

Matrícula: 200049038

Turma: C

## ● Questão 1

### **Introdução**

Foi solicitado a implementação de um somador de palavras 4 bits utilizando somente somadores completos (3 bits de entrada e 2 bits de saída)

### **Teoria**

Um somador completo recebe 3 bits de entrada e 2 bits de saída (S e Cout). O S de cada um dos somadores será um dos dígitos da nova palavra formada. A entrada Cin do primeiro somador completo será '0', enquanto os demais Cin dos outros somadores completos vão receber os Cout do somador que o antecede. O último somador completo terá suas duas saídas, cada uma sendo um bit, correspondendo a 2 bits da palavra final ( S(4) e S(3) ).

### **Código**

Os códigos foram programados no ambiente de desenvolvimento integrado Visual Studio Code, na linguagem VHDL e compilados pelo software do ModelSim. A figura 1 e 2 é referente a implementação da entidade e arquitetura do somador de palavras e do somador completo, enquanto as demais imagens são dos testes.

Relatorio5 > somador\_completo.vhd

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity somador_completo is
5      port(
6          A: in std_logic;
7          B: in std_logic;
8          Cin: in std_logic;
9          S: out std_logic;
10         Cout: out std_logic
11     );
12 end somador_completo;
13
14 architecture somador_completo_arch of somador_completo is
15     begin
16         s <= A xor B xor Cin;
17         Cout <= ( A and B ) or ( A and Cin ) or ( B and Cin );
18     end somador_completo_arch;
```

Relatorio5 > somador\_palavras\_1\_tb.vhd

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity somador_palavras_1_tb is end;
5
6  architecture somador_palavras_1_arch of somador_palavras_1_tb is
7      component somador_palavras_1 is
8          port(
9              A: in std_logic_vector (3 downto 0);
10             B: in std_logic_vector (3 downto 0);
11             S: out std_logic_vector (4 downto 0)
12         );
13     end component;
14
15     signal entrance_i: std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
16     signal entrance_j: std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
17
18     constant time_0: time := 2 ns;
19     constant time_1: time := 4 ns;
20     constant time_2: time := 8 ns;
21     constant time_3: time := 16 ns;
22     constant time_4: time := 32 ns;
23     constant time_5: time := 64 ns;
24     constant time_6: time := 128 ns;
25     constant time_7: time := 256 ns;
26
27     begin
28         obj: somador_palavras_1 port map (A => entrance_i, B => entrance_j, S => open);
29
30         entrance_j(3) <= not entrance_j(3) after time_7/2;
31         entrance_i(2) <= not entrance_i(2) after time_6/2;
```

```

32     entrance_j(1) <= not entrance_j(1) after time_5/2;
33     entrance_j(0) <= not entrance_j(0) after time_4/2;
34     entrance_i(3) <= not entrance_i(3) after time_3/2;
35     entrance_i(2) <= not entrance_i(2) after time_2/2;
36     entrance_i(1) <= not entrance_i(1) after time_1/2;
37     entrance_i(0) <= not entrance_i(0) after time_0/2;
38
39 end somador_palavras_1_arch;
40
41

```

## Compilação



Os códigos acima foram compilados para garantir seu funcionamento, através do compilador do Modelsim. Não apresentam erros de sintaxe;


```

# Compile of somador_palavras_1.vhd was successful.
# Compile of somador_completo.vhd was successful.
# Compile of somador_palavras_1_tb.vhd was successful.

```

## Simulador

  

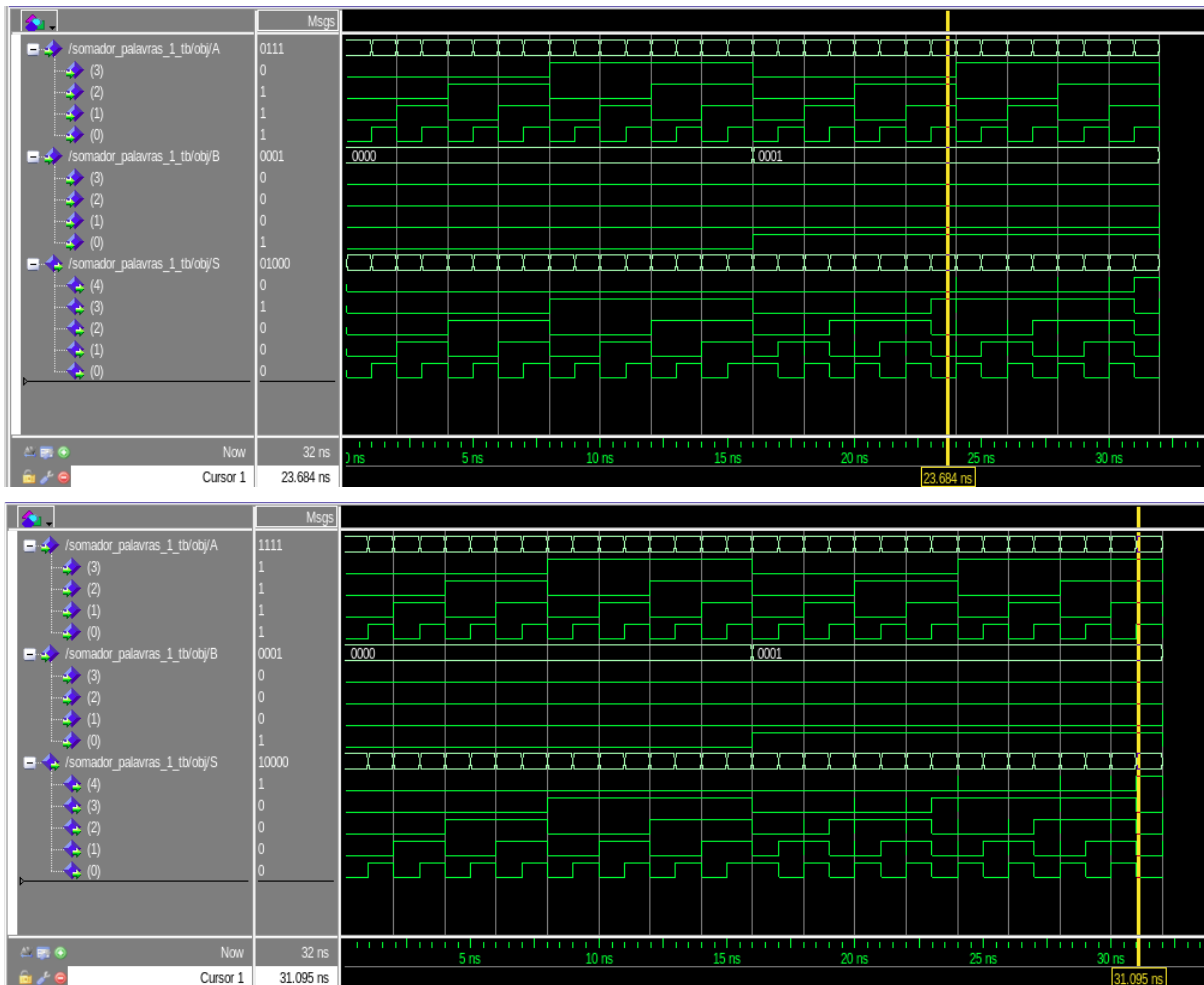

## Análise

A entidade `somador_palavras_1` possui 8 bits de entrada no total, 4 bits na entrada A e 4 bits na entrada B. Cada um dos bits da saída S será a soma dos respectivos bits de A e B, levando em consideração também os Cin que chega do Cout dos outros somadores

Na imagem 2 da simulação note que todos os Cin de cada um dos somadores completos utilizados no somador de palavras será 0, pois em nenhum momento existe uma soma de '1' + '1'.

Enquanto isso, a imagem 3 temos que o Cin de alguns dos somadores completos utilizados será '1', pois temos a soma '1' + '1'.  $A(0) + B(0) = '1' + '1' = '10'$ . Com isso, S(0) será igual a '0' e a saída Cout do primeiro somador será '1' e o Cin do segundo somador completo será '1' também. Esse fenômeno se repete sempre que tivermos essa soma.

## Conclusão

Nesse experimento conseguimos com êxito descrever um somador de palavras de 4 bits utilizando 4 somadores completos. As simulações se comportaram da maneira esperada e não foram encontrados erros de sintaxe no código.

## • Questão 2

### Teoria

Foi solicitado a implementação de um somador de palavras 4 bits utilizando o operador '+' do pacote STD\_LOGIC\_ARITH. A entidade possuirá 2 vetores de entrada com 4 bits cada e uma saída de 5 bits.

### Teoria

O operador '+' do pacote STD\_LOGIC\_ARITH permite a soma das entradas A e B de acordo com seu índice, levando em conta cada bit. utilizamos também o tipo *unsigned* para conseguirmos utilizar o operador '+' com os vetores de entrada, que normalmente apenas aceitam tipos inteiros e reais.

### Código

Os códigos foram programados no ambiente de desenvolvimento integrado Visual Studio Code, na linguagem VHDL e compilados pelo software do ModelSim. A figura 1 é referente a implementação da entidade e arquitetura do somador de palavras utilizando o operador '+', enquanto as demais imagens são dos testes.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4
5  entity somador_palavras_2 is
6      port(
7          A: in std_logic_vector (3 downto 0);
8          B: in std_logic_vector (3 downto 0);
9          S: out std_logic_vector (4 downto 0)
10     );
11
12 end somador_palavras_2;
13
14 architecture somador_palavras_2_arch of somador_palavras_2 is
15     begin
16         S <= unsigned('0' & A) + unsigned('0' & B);
17     end somador_palavras_2_arch;
```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity somador_palavras_2_tb is end;

architecture somador_palavras_2_arch of somador_palavras_2_tb is
    component somador_palavras_2 is
        port(
            A: in std_logic_vector (3 downto 0);
            B: in std_logic_vector (3 downto 0);
            S: out std_logic_vector (4 downto 0)
        );
    end component;

    signal entrance_i: std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
    signal entrance_j: std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";

    constant time_0: time := 2 ns;
    constant time_1: time := 4 ns;
    constant time_2: time := 8 ns;
    constant time_3: time := 16 ns;
    constant time_4: time := 32 ns;
    constant time_5: time := 64 ns;
    constant time_6: time := 128 ns;
    constant time_7: time := 256 ns;

```

```

begin
    obj: somador_palavras_2 port map (A => entrance_i, B => entrance_j, S => open);

    entrance_j(3) <= not entrance_j(3) after time_7/2;
    entrance_j(2) <= not entrance_j(2) after time_6/2;
    entrance_j(1) <= not entrance_j(1) after time_5/2;
    entrance_j(0) <= not entrance_j(0) after time_4/2;
    entrance_i(3) <= not entrance_i(3) after time_3/2;
    entrance_i(2) <= not entrance_i(2) after time_2/2;
    entrance_i(1) <= not entrance_i(1) after time_1/2;
    entrance_i(0) <= not entrance_i(0) after time_0/2;

end somador_palavras_2_arch;

```

## Compilação

Os códigos acima foram compilados para garantir seu funcionamento, através do compilador do Modelsim. Não apresentam erros de sintaxe;


```

# Compile of somador_palavras_2.vhd was successful.
# Compile of somador_palavras_1.vhd was successful.
# Compile of somador_completo.vhd was successful.
# Compile of somador_palavras_1_tb.vhd was successful.
# Compile of somador_palavras_2_tb.vhd was successful.
# 5 compiles, 0 failed with no errors.

```

## Simulador



 

## Análise

A entidade `somador_palavras_2` possui 8 bits de entrada no total, 4 bits na entrada A e 4 bits na entrada B. Cada um dos bits da saída S será a soma dos respectivos bits de A e B, através do operador '+’.

Note que mesmo sendo feito de formas diferentes, o somador de palavras de 4 bits desenvolvido possui a mesma simulação da questão 1. Esse resultado já era esperado tendo em vista que na prática trata-se da ‘mesma entidade’, porém feita de uma forma diferente.

## Conclusão

Nesse experimento conseguimos com êxito descrever um somador de palavras de 4 bits utilizando o operador '+' do pacote `STD_LOGIC_ARITH`. As simulações se comportaram da maneira esperada e não foram encontrados erros de sintaxe no código.

## ● Questão 3

### Introdução

Foi solicitado fazer um testbench para testar e simular o somador de palavras desenvolvido nas questões acima.

### Teoria

O testbench possui 256 diferentes combinações para os valores das entradas A e B, aguardando 500 ns entre as combinações. Com isso, compara as saídas do somador de palavras da questão 1 e da questão 2. O esperado é que sejam sempre iguais, tendo em vista que são a mesma entidade executadas de formas diferentes. Caso as saídas não sejam iguais dentro da mesma combinação, deve-se imprimir uma mensagem de erro durante a simulação.



## Código

Os códigos foram programados no ambiente de desenvolvimento integrado Visual Studio Code, na linguagem VHDL e compilados pelo software do ModelSim. As figuras 1 e 2 são referentes a entidade testbench de testbench e as figuras 3 e 4 são referentes ao teste do topmodule, cujo foi observado durante a simulação.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4  use ieee.std_logic_unsigned.all;
5  use ieee.numeric_std.all;
6
7  entity testbench is
8      port(
9          f_dut: in std_logic_vector (4 downto 0);
10         f_gm: in std_logic_vector (4 downto 0);
11         A: out std_logic_vector (3 downto 0);
12         B: out std_logic_vector (3 downto 0)
13     );
14 end testbench;
15
16 architecture testbench_arch of testbench is
17 begin
18     process
19     begin
20         report "Iniciando testebench..." severity NOTE;
21         for i in 0 to 15 loop
22             A <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 4));
23             for j in 0 to 15 loop
24                 B <= std_logic_vector(to_unsigned(j, 4));
25                 wait for 500 ns;
26                 assert (f_gm = f_dut) report "Falhou!" severity ERROR;
27             end loop;
28         end loop;
29
30         report "Teste Finalizado!" severityv NOTE;
31
32         wait;
33     end process;
34
35 end testbench_arch;
```

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity top_module is end top_module;
5
6  architecture top_module_arch of top_module is
7      component somador_palavras_1 is
8          port(
9              A: in std_logic_vector (3 downto 0);
10             B: in std_logic_vector (3 downto 0);
11             S: out std_logic_vector (4 downto 0)
12          );
13      end component;
14
15      component somador_palavras_2 is
16          port(
17              A: in std_logic_vector (3 downto 0);
18              B: in std_logic_vector (3 downto 0);
19              S: out std_logic_vector (4 downto 0)
20          );
21      end component;
22
23      component testbench is
24          port(
25              f_dut: in std_logic_vector (4 downto 0);
26              f_gm: in std_logic_vector (4 downto 0);
27              A: out std_logic_vector (3 downto 0);
28              B: out std_logic_vector (3 downto 0)
29          );
30      end component;
31
32      signal A_1, B_1: std_logic_vector (3 downto 0);
33      signal f_dut_1, f_gm_1: std_logic_vector (4 downto 0);
34
35      begin
36          obj_0: somador_palavras_1 port map (A => A_1, B => B_1, S => f_dut_1);
37          obj_1: somador_palavras_2 port map (A => A_1, B => B_1, S => f_gm_1);
38          obj_2: testbench port map (f_dut => f_dut_1, f_gm => f_gm_1, A => A_1, B => B_1);
39
40      end top_module_arch;

```

## Compilação

Os códigos acima foram compilados para garantir seu funcionamento, através do compilador do Modelsim. Não apresentam erros de sintaxe;

```
# Loading project Relatorio5
# Compile of somador_palavras_2.vhd was successful.
# Compile of somador_palavras_1.vhd was successful.
# Compile of somador_completo.vhd was successful.
# Compile of somador_palavras_1_tb.vhd was successful.
# Compile of somador_palavras_2_tb.vhd was successful.
# Compile of testbench.vhd was successful.
# Compile of top_module.vhd was successful.
# 7 compiles, 0 failed with no errors.
```

## Simulação

```
VSIM 4> run
# ** Note: Iniciando testebench...
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /top_module/obj_2
# ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es).
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /top_module/obj_1
# ** Warning: There is an 'U'|'X'|'W'|'Z'|'-' in an arithmetic operand, the result will be 'X'(es).
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /top_module/obj_1
# ** Note: Teste Finalizado!
# Time: 128 us Iteration: 0 Instance: /top_module/obj_2

VSIM 5>
```

## Análise

A simulação comprova que ambos os somadores de palavras desenvolvidos nas questões 1 e 2 possuem as mesmas saídas dentre as mesmas entradas. Caso fosse encontrado alguma diferença, seria impressa uma mensagem de erro no console do ModelSim.

## Conclusão

Nesse experimento conseguimos com êxito realizar o testbench para verificar se o somador desenvolvido na questão 1 do experimento possui mesma saída do que o da questão 2. As simulações se comportaram da maneira esperada e não foram encontrados erros de sintaxe no código.